

# 國立彰化師範大學105學年度碩士班招生考試試題

系所：  
車輛科技研究所(選考戊)、機電工程學系(選考戊)、  
電機工程學系(選考乙)、電子工程學系(甲組選考乙)、  
電子工程學系(乙組選考丙)、電信工程學研究所(選考乙)、  
資訊工程學系(選考己)、  
資訊工程學系積體電路設計碩士班(選考乙)

科目：電子學

☆☆請在答案紙上作答☆☆

共 3 頁，第 1 頁

1. Explain the following terminologies: (15%)

- (1) Slew rate
- (2) Common-mode rejection ratio
- (3) Channel-length modulation

2. As shown in Fig. 1, an ideal op amp circuit has a high-frequency gain of  $-100 \text{ V/V}$ , a 3-dB frequency of  $1000\text{Hz}$ , and a high-frequency input resistance of  $0.5\text{k}\Omega$ . (1) Find  $C$  and  $R_2$ . (2) At what frequency,  $|V_o|=|V_i|$ ? (15%)

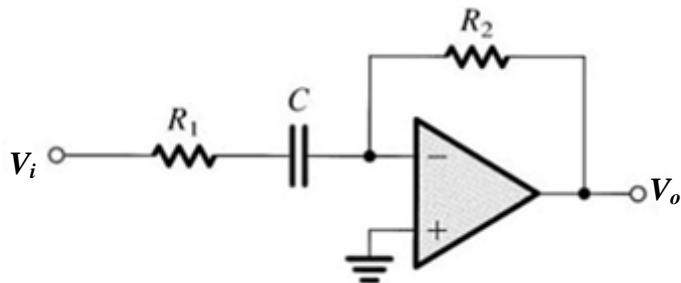


Fig. 1

# 國立彰化師範大學105學年度碩士班招生考試試題

系所： 車輛科技研究所(選考戊)、機電工程學系(選考戊)、  
電機工程學系(選考乙)、電子工程學系(甲組選考乙)、  
電子工程學系(乙組選考丙)、電信工程學研究所(選考乙)、  
資訊工程學系(選考己)、  
資訊工程學系積體電路設計碩士班(選考乙)

科目：電子學

☆☆請在答案紙上作答☆☆

共 3 頁，第 2 頁

3. For the circuit shown in Fig. 2, using the constant-voltage-drop ( $V_D=0.7V$ ) diode model, find the values of  $I$  and  $V$  for : (20%)

(1)  $R_1=5k\Omega$  and  $R_2=10k\Omega$

(2)  $R_1=10k\Omega$  and  $R_2=5k\Omega$

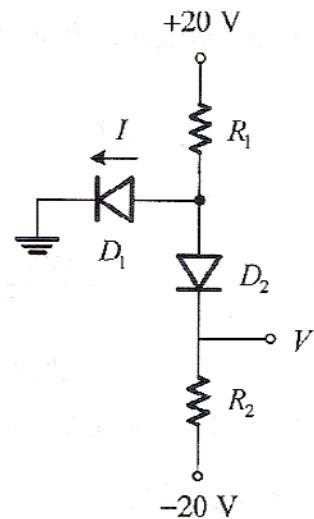


Fig. 2

4. A series-shunt feedback amplifier employs a basic amplifier with input resistance  $10 k\Omega$ , output resistance  $1 k\Omega$ , gain  $A = 1000 \text{ V/V}$  and a single high frequency pole  $f_H = 100 \text{ kHz}$ . The feedback factor  $\beta = 0.1 \text{ V/V}$ . Find the gain  $A_f$ , the input resistance  $R_{if}$ , the output resistance  $R_{of}$ , and the  $f_{Hf}$  of the closed-loop amplifier. (25%)

# 國立彰化師範大學105學年度碩士班招生考試試題

系所： 車輛科技研究所(選考戊)、機電工程學系(選考戊)、  
電機工程學系(選考乙)、電子工程學系(甲組選考乙)、  
電子工程學系(乙組選考丙)、電信工程學研究所(選考乙)、  
資訊工程學系(選考己)、  
資訊工程學系積體電路設計碩士班(選考乙)

科目： 電子學

☆☆請在答案紙上作答☆☆

共 3 頁，第 3 頁

5. An NMOS differential amplifier as shown in Fig.3 is operated at a bias current  $I$  of 1 mA and has a W/L ratio of 100,  $\mu_n C_{ox} = 250 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $V_A = 10 \text{ V}$ ,  $R_S = 500 \Omega$  and  $R_D = 4 \text{ k}\Omega$ . Find  $V_{ov}$ ,  $g_m$ ,  $r_o$ , and  $A_d = (v_{D1}-v_{D2})/ (v_{G1}-v_{G2})$ . (25%)

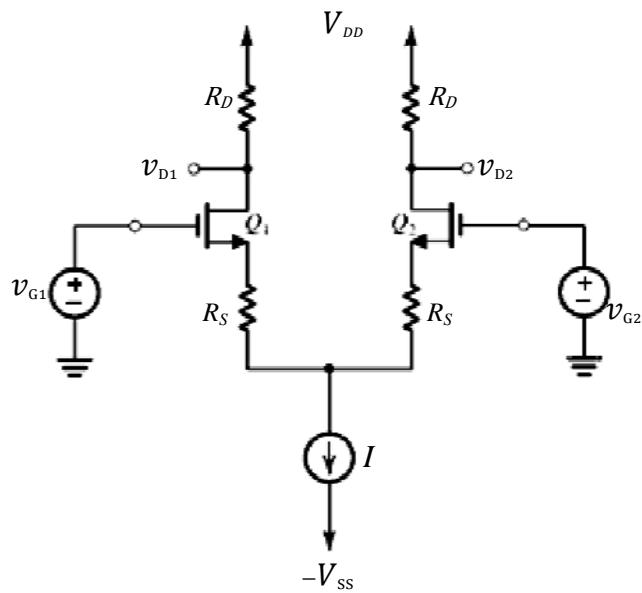


Fig. 3